

# Relatório 6 Outubro

October 7, 2022

## 1 ERF Relatorio 6 Out

Martinho Figueiredo (up201506179)

José Pedro Cruz (up201504646)

### 1.1 Abstrato

Este trabalho serve como introdução ao *software* **ADS**, para desenho e análise de sistemas de radiofrequência e microondas. Para tal, iremos adaptar duas cargas a configurações de linha diferentes, utilizando a ferramenta *Line Calc* para obter as dimensões físicas da *microstrip line* implementada. Usamos ainda o diagrama de Smith presente no programa para normalizar a carga da alinea 2. Obtivemos resultados favoráveis, que demonstram um alargamento da banda afectada em torno da frequência de funcionamento, com o acréscimo de secções de linha, sugerindo que estas introduzem sempre alguns pequenos defeitos que se acumulam.

### 1.2 Para uma secção de $\lambda/4$ , com $R_L = 200$

Para este caso, primeiro calculamos a impedância característica da secção de linha adaptada,  $Z_{line}$ .

```
[1]: import numpy as np
from IPython.display import Markdown as md
c = 3e8 #light speed
f = 2e9 # 2GHz Operating frequency
output = ""
Z_0 = 50 #Characteristic impedance of line
R_L = 200 #Load impedance
Z_line = np.sqrt(Z_0*R_L) #impedance of microstrip line
e_r = 3.2 #from guide
wavlen = c/f
output += f'$$Z_0 = {Z_0} \Omega$$\n'
output += f'$$R_L = {R_L} \Omega$$\n'
output += f'$$Z_{line} = \sqrt{{Z_{0}} \cdot R_{L}} = {Z_line:.3f} \Omega$$\n'

output += f'$$\lambda = {wavlen:.3f}m$$\n'
md(output)
```

[1]:


$$Z_0 = 50\Omega$$

$$R_L = 200\Omega$$

$$Z_{line} = \sqrt{Z_0 \cdot R_L} = 100\Omega$$

$$\lambda = 0.150m$$

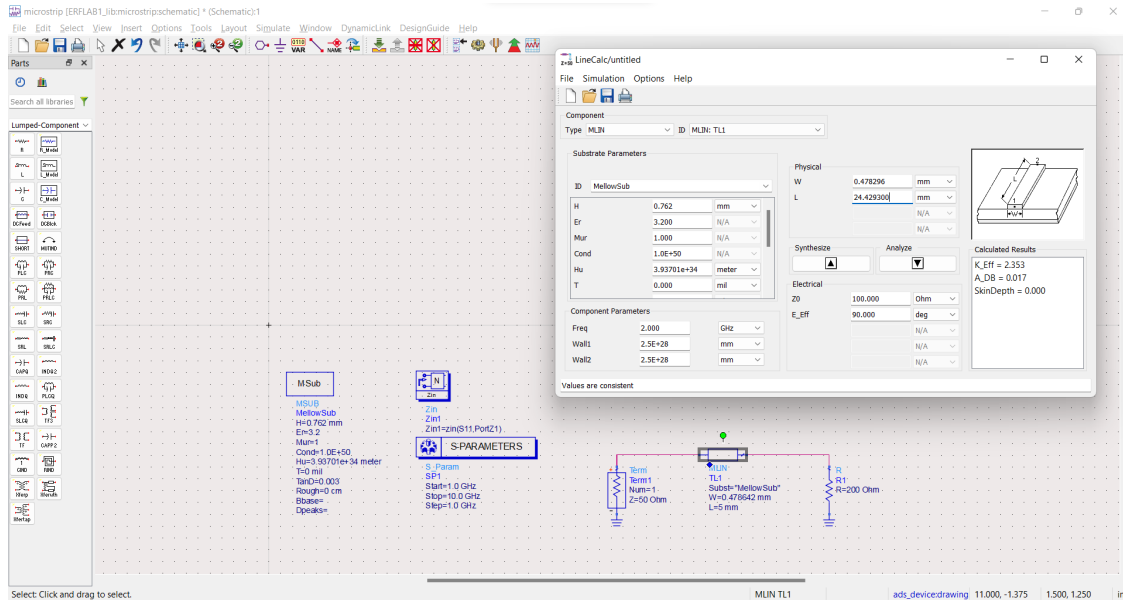Utilizando estes valores no *Line Calc*, com  $E_{Eff} = 90$  ( $\lambda/4$  corresponde a  $\frac{360}{4} = 90$ ) e  $Z_{line} = 100\Omega$  obtivemos:



```
[2]: output = ""
#FROM ADS LINECALC
#-----
W = 0.478296e-3 #width
L = 24.4293e-3 #Lenght
#-----
K_eff = 2.53
A_DB = 0.017
#-----
output += f'$$W = {W} m$$\n'
output += f'$$L = {L} m$$\n'
md(output)
```

[2]:

$$W = 0.000478296m$$

$$L = 0.0244293m$$

```
[3]: #Depth of the substrate
H = 0.762 #from the guide
```

```

#Effective dielectric constant
#l =1e-3 #1mm should be changed to L from ads
e_ef = (e_r+1)/2+ (e_r-1)/2*1/np.sqrt(1+12*H/W)
beta = 2*np.pi*f/(c)*np.sqrt(e_ef)
Z_in = Z_line* (R_L+1j+Z_line*np.tan(beta*L))/(Z_line+1j*R_L*np.tan(beta*L))
Gamma = (Z_in - Z_0)/(Z_in + Z_0)
rho = np.abs(Gamma)
theta = np.angle(Gamma)*180/np.pi
SwR = (1 + rho)/(1 - rho)

output=''
output+=f'$$E_{ef} = {e_ef}$$\n'
output+=f'$$ B = {beta}$$\n'
output+=f'$$Z_{in}= {Z_in}$$\n'
output+=f'$$\Gamma= {Gamma}$$\n'
output+=f'$$\Rho= {rho}$$\n'
output+=f'$$\Theta= {theta}$$\n'
output+=f'$$SwR= {SwR}$$\n'
md(output)

```

[3]:

$$E_{ef} = 2.1079553921574252$$

$$B = 60.816205173346454$$


$$Z_{in} = (2.534514689002848 - 58.4223992826539j)$$

$$\Gamma = (0.1489701539673856 - 0.9464102935128225j)$$

$$R = 0.9580629157002651$$

$$\Theta = -81.05472667076315$$

$$SwR = 46.69048762917084$$

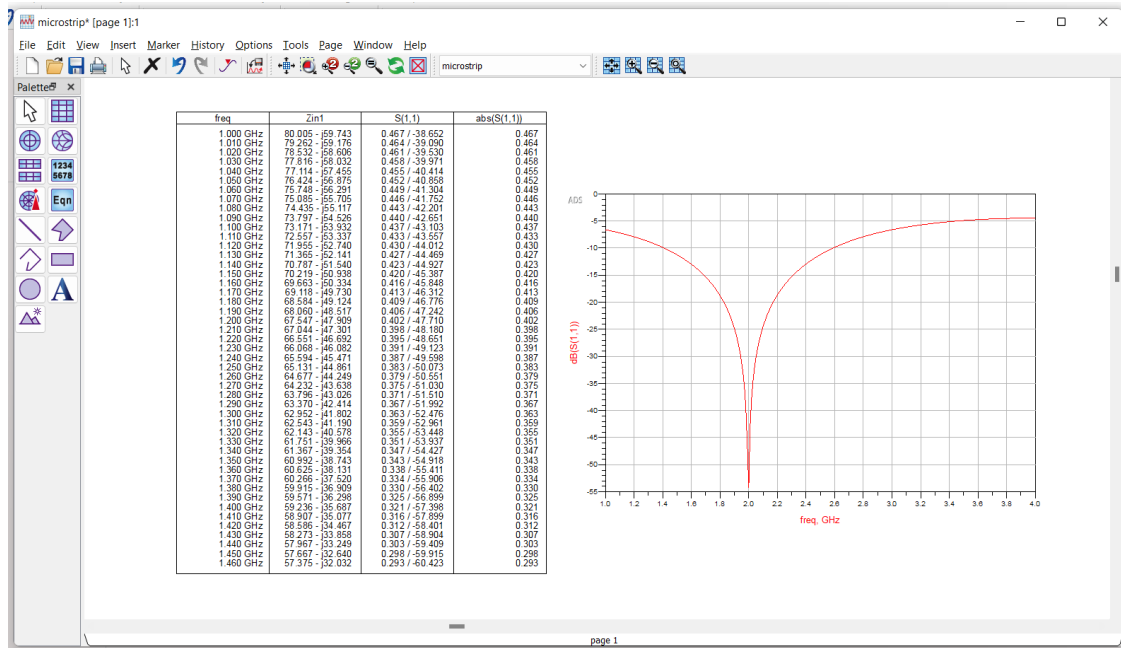

## 2 Para 3 Secções de Linha de $\lambda/4$ de comprimento

Utilizando a tabela da pag. 254 do livro “Microwave Engineering”, vemos que  $N = 3$  porque temos 3 secções de linha.

```
[4]: output = f'$$ R_{L}/\{Z_0\} = \{R_L/Z_0\}$$'
md(output)
```

[4]:

$$R_L/Z_0 = 4.0$$

Para  $N = 3$ :

	$\frac{Z_1}{Z_0}$	$\frac{Z_2}{Z_0}$	$\frac{Z_3}{Z_0}$
$\frac{R_L}{Z_0} = 4.0$	1.1907	2.0000	3.3594

```
[5]: Z_1 = 1.1907 * Z_0
Z_2 = 2 * Z_0
Z_3 = 3.3594 * Z_0

output= ""
output+=f'$$Z_1 = \{Z_1\}$$\n'
output+=f'$$Z_2 = \{Z_2\}$$\n'
output+=f'$$Z_3 = \{Z_3\}$$\n'

md(output)
```



[5]:

$$Z_1 = 59.535000000000004$$


$$Z_2 = 100$$

$$Z_3 = 167.97$$

Usando estes valores no **ADS** temos:

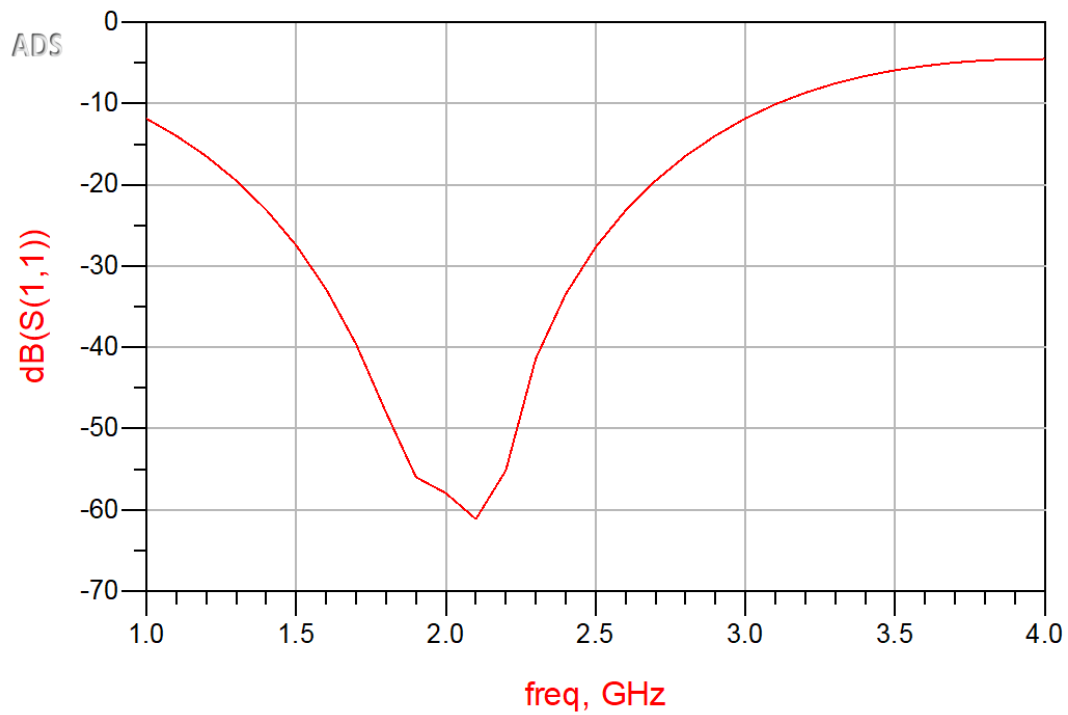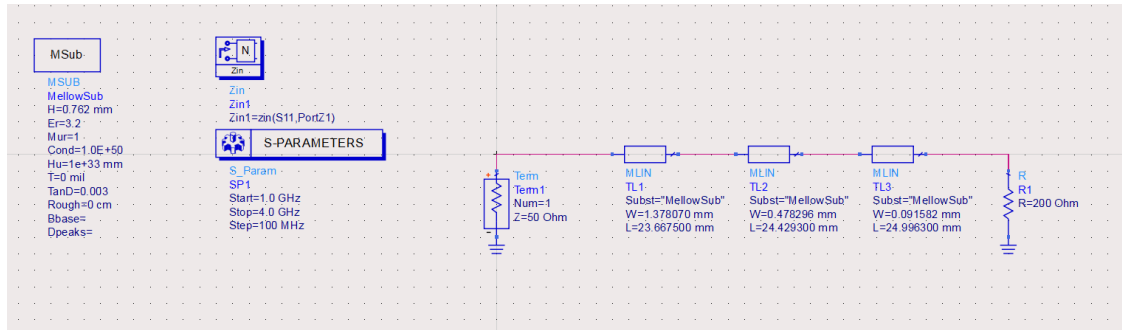

freq	Zin1	S(1,1)	abs(S(1,1))
1.000 GHz	36.690 / -...	0.254 / -1...	0.254
1.100 GHz	36.400 / -...	0.200 / -1...	0.200
1.200 GHz	37.913 / -...	0.150 / -1...	0.150
1.300 GHz	40.532 / -...	0.106 / -1...	0.106
1.400 GHz	43.499 / ...	0.070 / 1...	0.070
1.500 GHz	46.167 / ...	0.042 / 1...	0.042
1.600 GHz	48.128 / ...	0.023 / 1...	0.023
1.700 GHz	49.282 / ...	0.010 / 1...	0.010
1.800 GHz	49.792 / ...	0.004 / 1...	0.004
1.900 GHz	49.945 / ...	0.002 / 1...	0.002
2.000 GHz	49.987 / ...	0.001 / 9...	0.001
2.100 GHz	50.007 / ...	8.785E-4...	0.001
2.200 GHz	49.899 / -...	0.002 / -1...	0.002
2.300 GHz	49.405 / -...	0.009 / -1...	0.009
2.400 GHz	48.237 / -...	0.021 / -1...	0.021
2.500 GHz	46.239 / -...	0.041 / -1...	0.041
2.600 GHz	43.533 / -...	0.069 / -1...	0.069
2.700 GHz	40.545 / ...	0.106 / 1...	0.106
2.800 GHz	37.938 / ...	0.150 / 1...	0.150
2.900 GHz	36.473 / ...	0.200 / 1...	0.200
3.000 GHz	36.842 / ...	0.255 / 1...	0.255
3.100 GHz	39.494 / ...	0.312 / 1...	0.312
3.200 GHz	44.606 / ...	0.367 / 1...	0.367
3.300 GHz	52.256 / ...	0.419 / 8...	0.419
3.400 GHz	62.677 / ...	0.466 / 7...	0.466
3.500 GHz	76.453 / ...	0.506 / 6...	0.506
3.600 GHz	94.641 / ...	0.538 / 4...	0.538
3.700 GHz	118.710 /...	0.563 / 3...	0.563
3.800 GHz	149.399 /...	0.581 / 2...	0.581
3.900 GHz	181.543 /...	0.591 / 1...	0.591
4.000 GHz	196.058 /...	0.594 / -0...	0.594

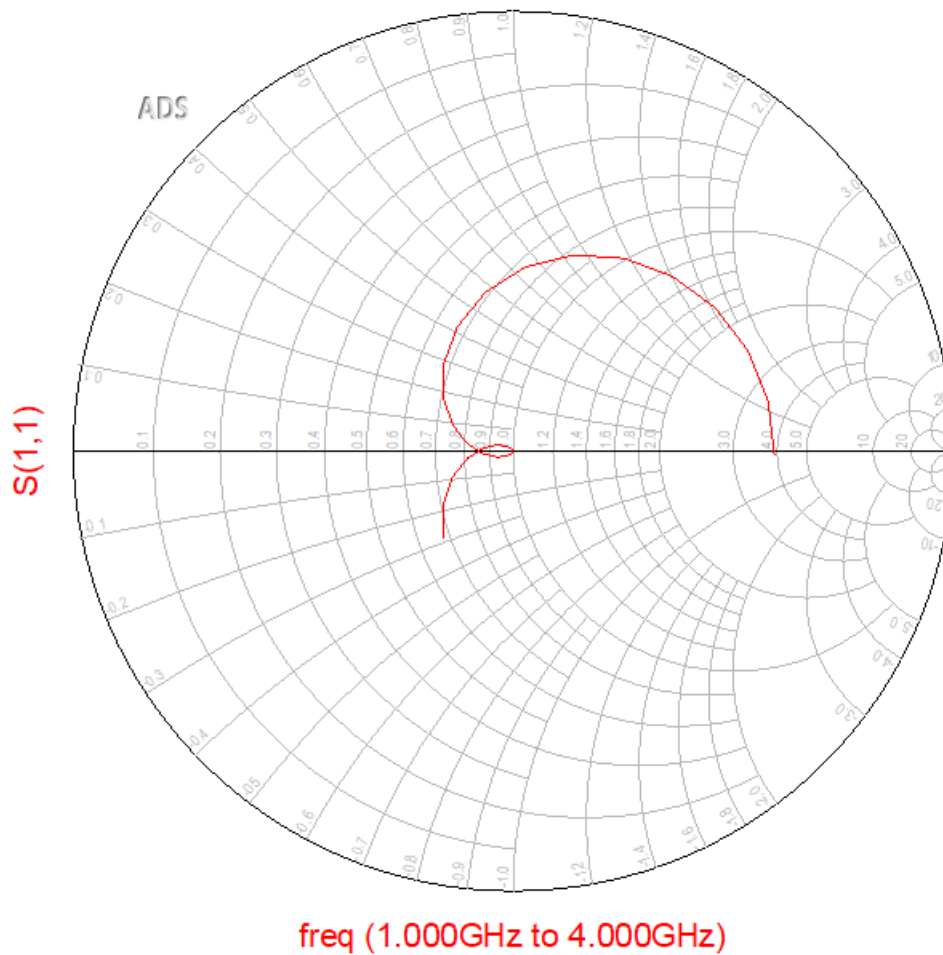

## 2.1 Para $RL = 100 + 50j$

```
[6]: output = ""
Z_0 = 50 #Characteristic impedance of line
R_L = 100 + 50j #Load impedance
Z_line = np.sqrt(Z_0*R_L)#impedance od microstrip line
e_r = 3.2
wavlen = c/f

output += f'$$Z_0 = {Z_0} \Omega$\n'
output += f'$$R_L = {R_L} \Omega$\n'
output += f'$$Z_{line} = \sqrt{{Z_{0}} \cdot R_{L}} = {Z_line:.
    \to 0f} \Omega$\n'

output += f'$$\lambda = {wavlen:.3f}m$\n'
md(output)
```

[6] :

$$Z_0 = 50\Omega$$

$$R_L = (100 + 50j)\Omega$$

$$Z_{line} = \sqrt{Z_0 \cdot R_L} = 73 + 17j\Omega$$

$$\lambda = 0.150m$$